

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
3. МАЛОШУМЯЩИЕ ВХОДНЫЕ КАСКАДЫ ПРИЕМНИКОВ	4
3.1. Малошумящие СВЧ-усилители на электронных лампах	6
3.2. Малошумящие усилители на лампах бегущей волны	7
3.3. Малошумящие регенеративные усилители	10
3.4. Полупроводниковые параметрические усилители	12
3.4.1. Вводные сведения	12
3.4.2. Теорема Мэнли и Роу	14
3.4.3. Основные соотношения в невырожденном параметрическом усилителе с циркулятором	16
3.4.4. Коэффициент усиления	20
3.4.5. Частотная характеристика	21
3.4.6. Шумовая температура полупроводникового параметрического усилителя	22
3.4.7. Резонансная система двухконтурного параметрического усилителя	24
3.5. Усилители на туннельных диодах	26
3.6. Квантовые парамагнитные усилители (мазеры)	31
3.7. Малошумящие транзисторные СВЧ-усилители	37
4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ	39
4.1. Основные характеристики преобразователей частоты	39
4.2. Особенности шумовых характеристик преобразователей частоты	41
4.3. Классификация смесителей	43
4.4. Схемы и конструкции смесителей	44
4.4.1. Смесители на умножителях и транзисторах	45
4.4.2. Однодиодные (не балансные) смесители	46
4.4.3. Многодиодные (балансные) смесители	50
4.5. Теория и расчет смесителей	53
4.6. Упрощенная теория преобразования частоты	57
5. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ	66
5.1. Усилители с распределенной избирательностью	66
5.1.1. Схемы каскадов с резонансной нагрузкой	66
5.1.2. Многокаскадный резонансный усилитель	68
5.1.3. Избирательные усилители с парами расстроенных одноконтурных каскадов (с расстроенными двойками)	72
5.1.4. Избирательные усилители с одноконтурными каскадами, настроенными на три частоты (с расстроенными тройками)	73
5.1.5. Избирательные усилители с двухконтурными полосовыми фильтрами	73
5.1.6. Выбор емкостей контуров избирательных усилителей	74
5.1.7. Паразитные обратные связи и устойчивость резонансного усилителя	75
5.1.8. Частотные искажения АМ-сигналов в избирательных усилителях, их низкочастотные эквиваленты	78
5.1.9. Расчет переходных процессов в полосовых усилителях	80
5.1.10. Особенности резонансных усилителей на биполярных транзисторах	83

5.1.11. Методы повышения устойчивости транзисторных резонансных каскадов	88
5.2. Избирательные усилители с фильтрами сосредоточенной селекции	91
5.2.1. Общие сведения	91
5.2.2. Фильтр Баттервортса на электрических контурах	93
5.2.3. Электромеханические фильтры	94
5.2.4. Фильтры на поверхностных акустических волнах	95
6. ДЕТЕКТОРЫ	98
6.1. Назначение и основные характеристики детекторов	98
6.2. Амплитудные детекторы	99
6.2.1. Схемы амплитудных детекторов	99
6.2.2. Эквивалентные схемы детекторов для частот модуляции	103
6.2.3. Детекторы слабых сигналов	106
6.2.4. Чувствительность детекторов	108
6.2.5. Диодный детектор сильных сигналов	109
6.2.6. Графический расчет детекторов	112
6.2.7. Частотные искажения при амплитудном детектировании	113
6.2.8. Нелинейные искажения огибающей при детектировании	114
6.2.9. Выбор элементов схемы диодного детектора	117
6.2.10. Детекторы импульсных сигналов	117
6.2.11. Взаимодействие двух колебаний при детектировании	120
6.3. Частотные детекторы	121
6.3.1. Основные типы частотных детекторов	121
6.3.2. Выбор полосы ЧМ-приемника	122
6.3.3. Частотные детекторы с преобразованием частотной модуляции в амплитудную	123
6.3.4. Предыскажения и их коррекция при частотной модуляции	127
6.4. Фазовые детекторы	128
7. РАДИОМЕТРЫ	131
7.1. Место радиометров среди других типов приемников	131
7.2. Статистический характер радиометрических задач. Флуктуационная чувствительность радиометров	133
7.3. Компенсационный радиометр (радиометр с полным приемом)	136
7.4. Влияние нестабильности параметров радиометра на флуктуационную чувствительность	140
7.5. Радиометры модуляционного типа с периодической калибровкой приемного тракта	141
7.6. Корреляционный радиометр, двухантенный интерферометр	144
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	148